

# 面白プログラムの発表

1126100

前川大輝

# 発表の流れの説明

1. 今回の学習目的
2. プログラム概要説明
3. 実機によるデモンストレーション
4. OutPutCompareモジュールの概要
5. 制御に必要な回路知識
6. プログラムソース解説
7. 質疑応答

# 1. 今回の学習目的


DCモータの速度制御ができるようになること

## 2.プログラム概要説明

OutPutCompareモジュールを使用し、モータの速度制御を行うプログラム

速度変化はデューティ比を100%,75%,50%,25%,0%と順番に変化させることにより実現する

また、正回転と逆回転切り替える

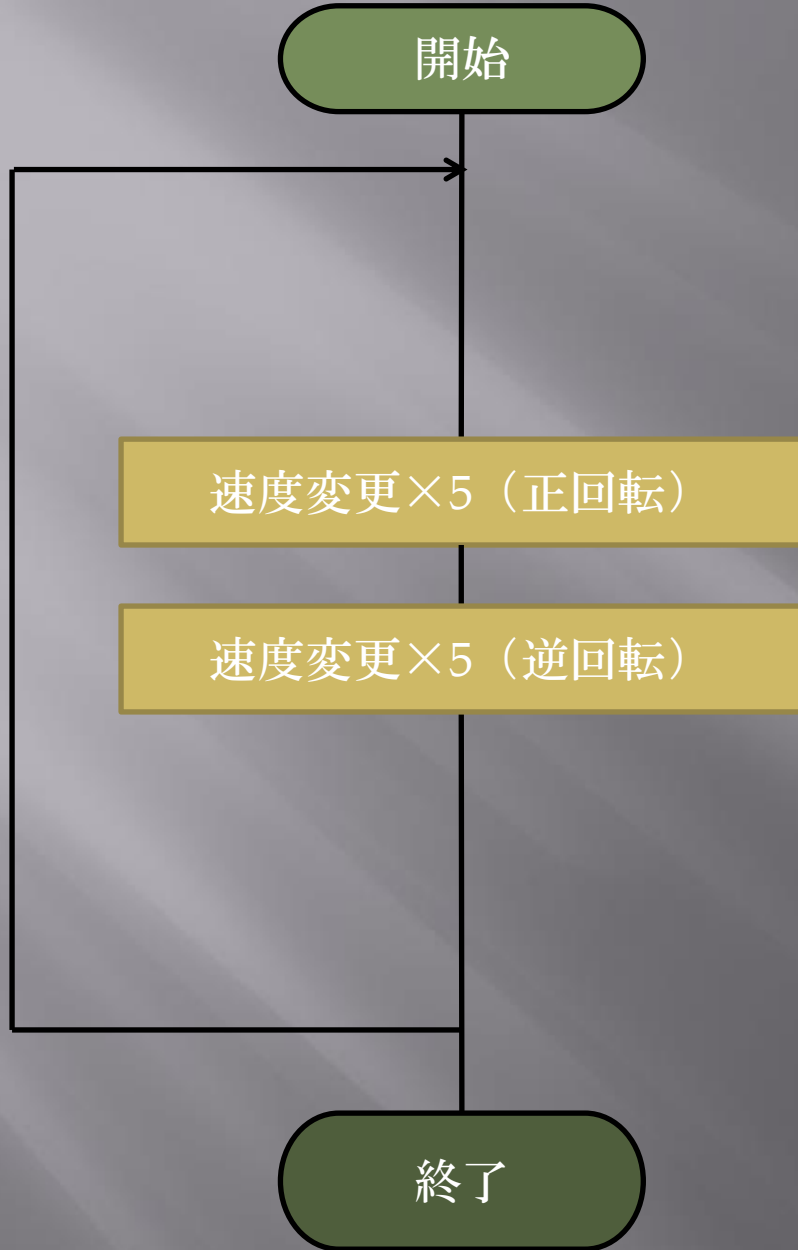

# 速度変更×5 の説明

初めは最大回転数

Duty100%で回転

1秒待ち

Duty75%で回転

1秒待ち

Duty50%で回転

1秒待ち

Duty25%で回転

1秒待ち

Duty0%で回転

最後は回転数 0

ON・OFF  
切り替え周期は  
変更していません

### 3. 実機によるデモンストレーション

それではさっそくデモンストレーションします。

# 4. OutPutCompareモジュールの概要

OutPutCompareモジュールを簡単に言い表すなら  
高速でON・OFFを繰り返すことができる機能である

一定時間内におけるON・OFFの比率を調整することにより速度制御することができる（これがデューティ比）



# OutPutCompareの動作方法

ON・OFFの周期はTimer2またはTimer3に依存します

Timerによるカウントを100msecに設定し、  
デューティー比を50パーセントの場合



例としてカウント周期はそのままデューティ比だけを変更する

■デューティ比25パーセントの場合




■デューティ比100パーセントの場合




デューティ比を変化させることで速度を調整できることがわかりました

# 5. 制御に必要な回路知識

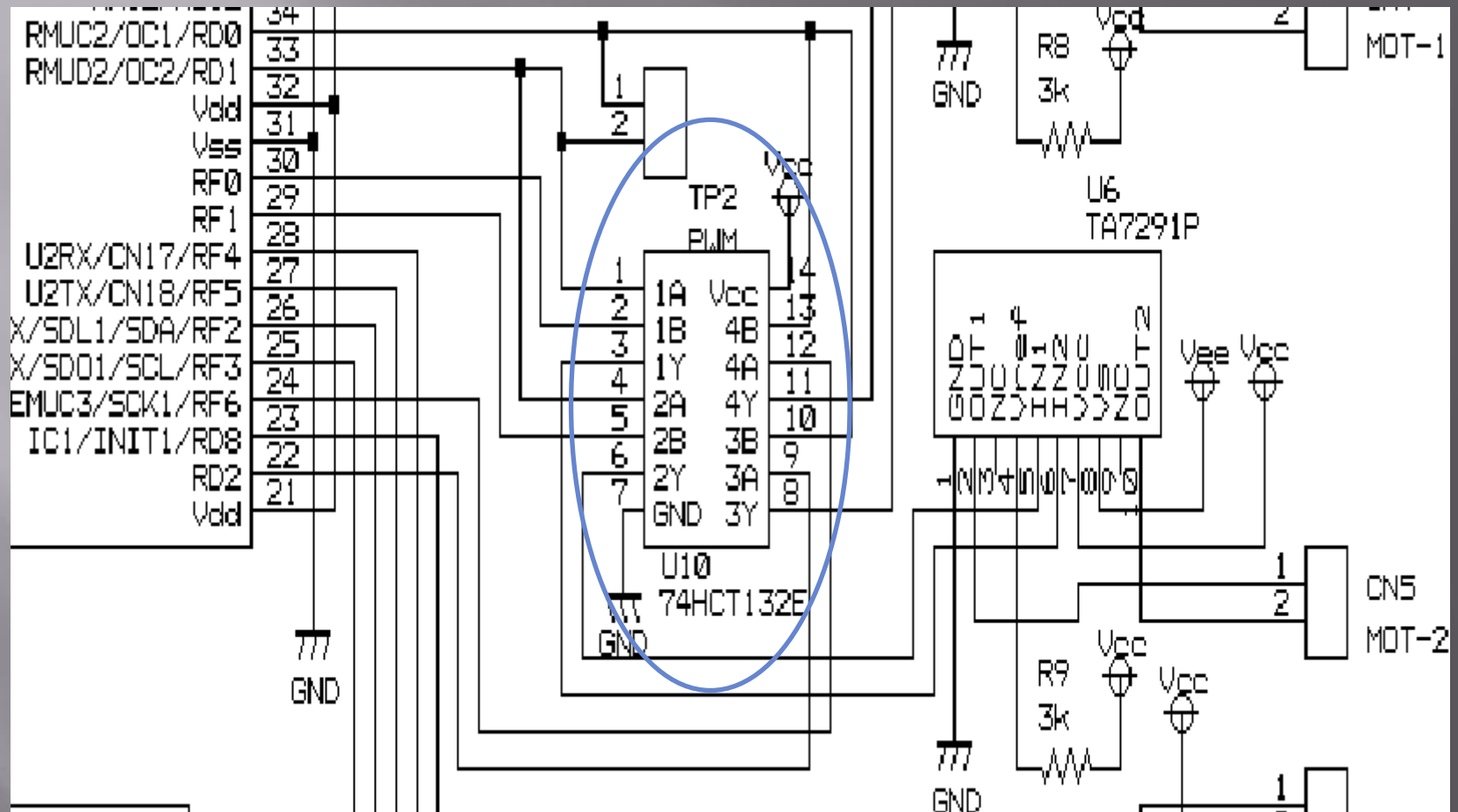


74HCT132E  
から解説します

今回はこの2組  
を使用する

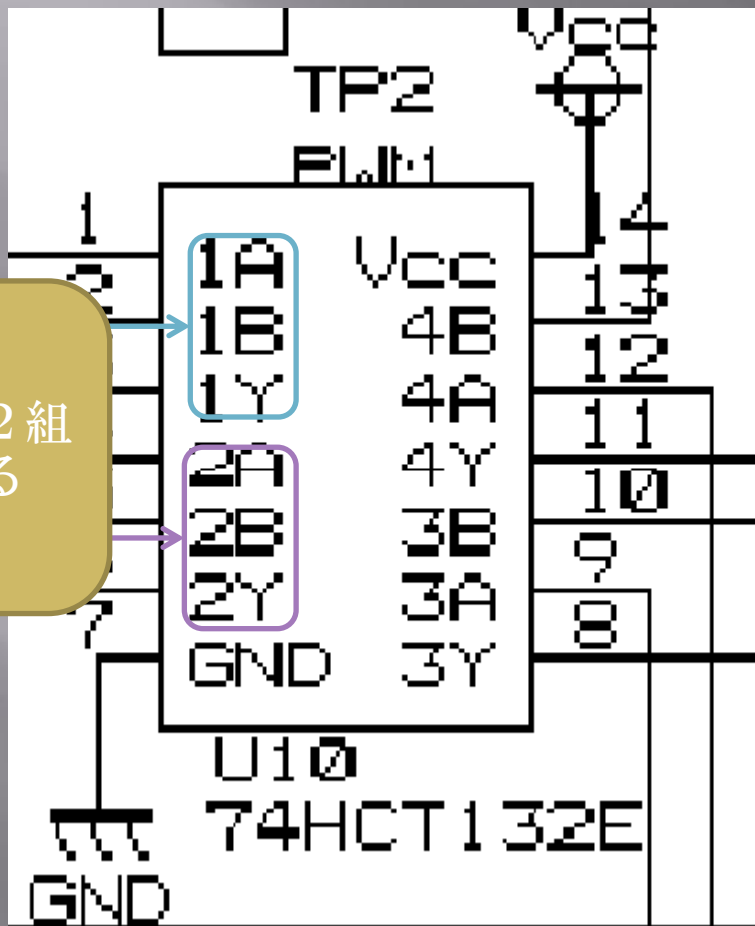


74HCT132E  
の回路内は  
A:入力  
B:入力  
Y:出力  
の  
NAND回路に  
なっている

# 74HCT132EとPICとのつながり

 

※ 1 Aと 2 AがPICのD1ピンを共有している点がポイント


# OutputCompareモジュールの回路

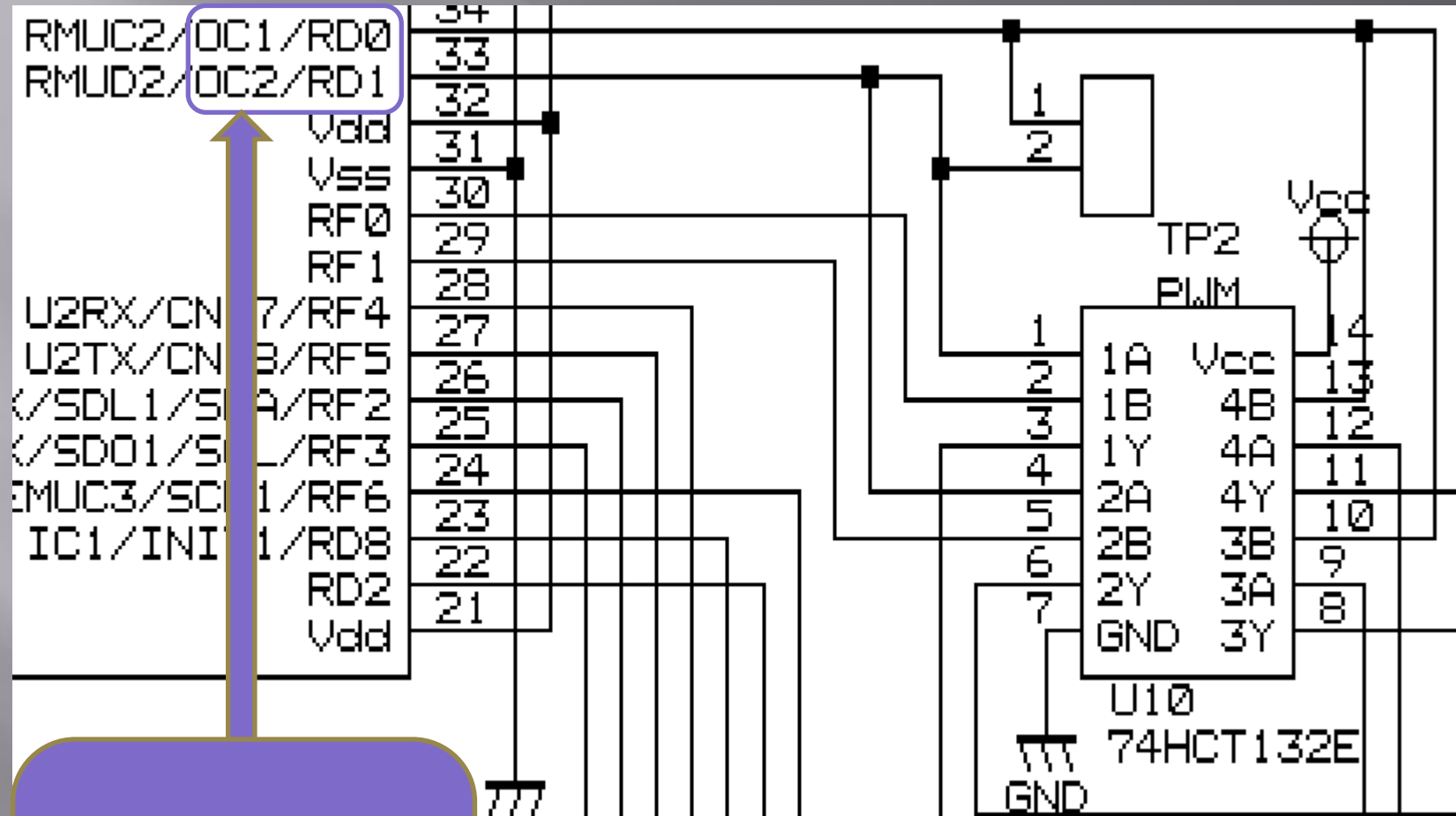

RD1は  
OutputCompare2  
を使用した際のピン  
と同じだった

つまりOutputCompare2を使用したとき  
1Aと2Aが同時に  
1→0→1→0  
を一定周期で繰り返すということ

# モータドライバ

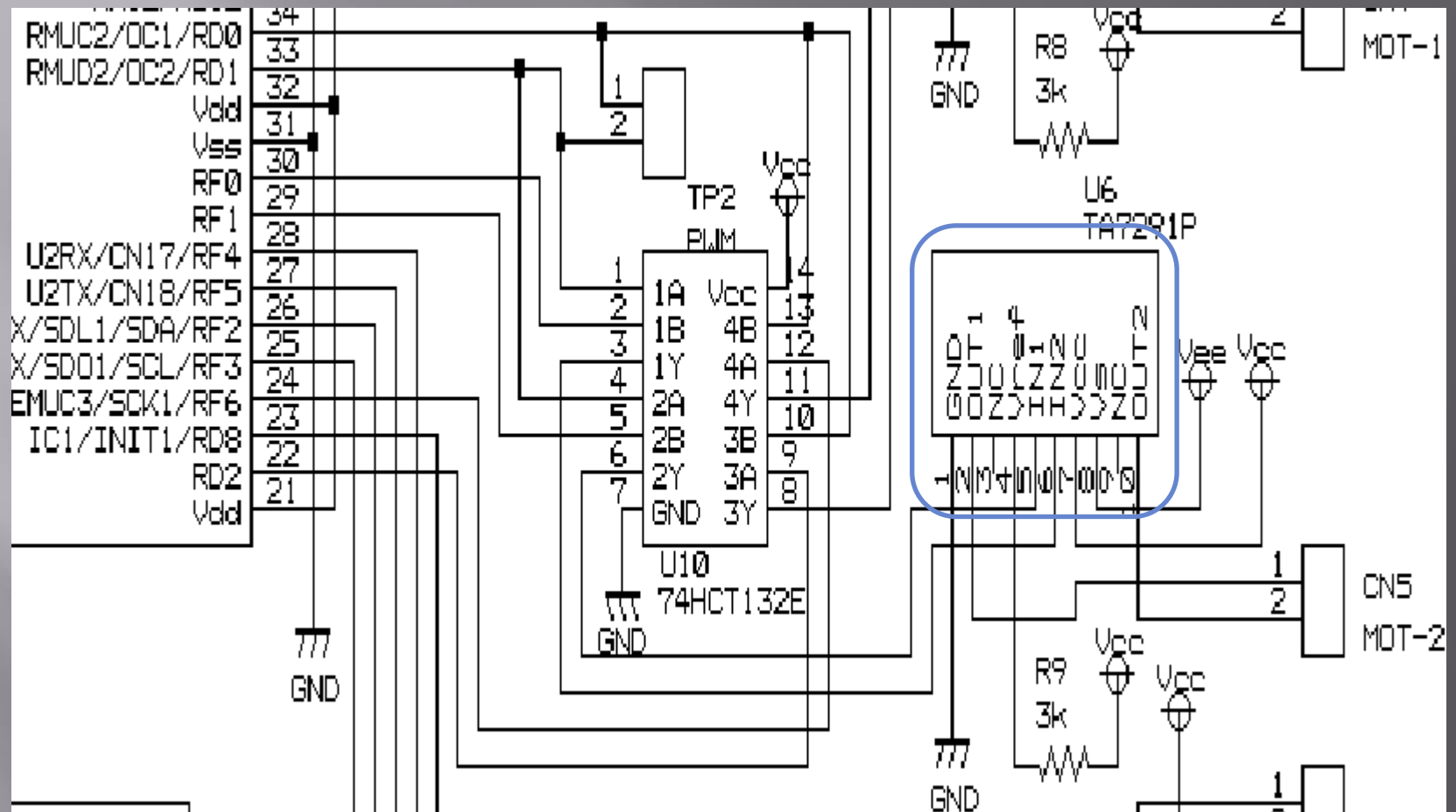

次はモータドライバを  
解説します

# モータドライバの原理

電源電圧

M


GND

普段この部分へ  
は電気が流れて  
いない

このような回路を  
Hブリッジ回路  
といいます




# モータドライバの原理

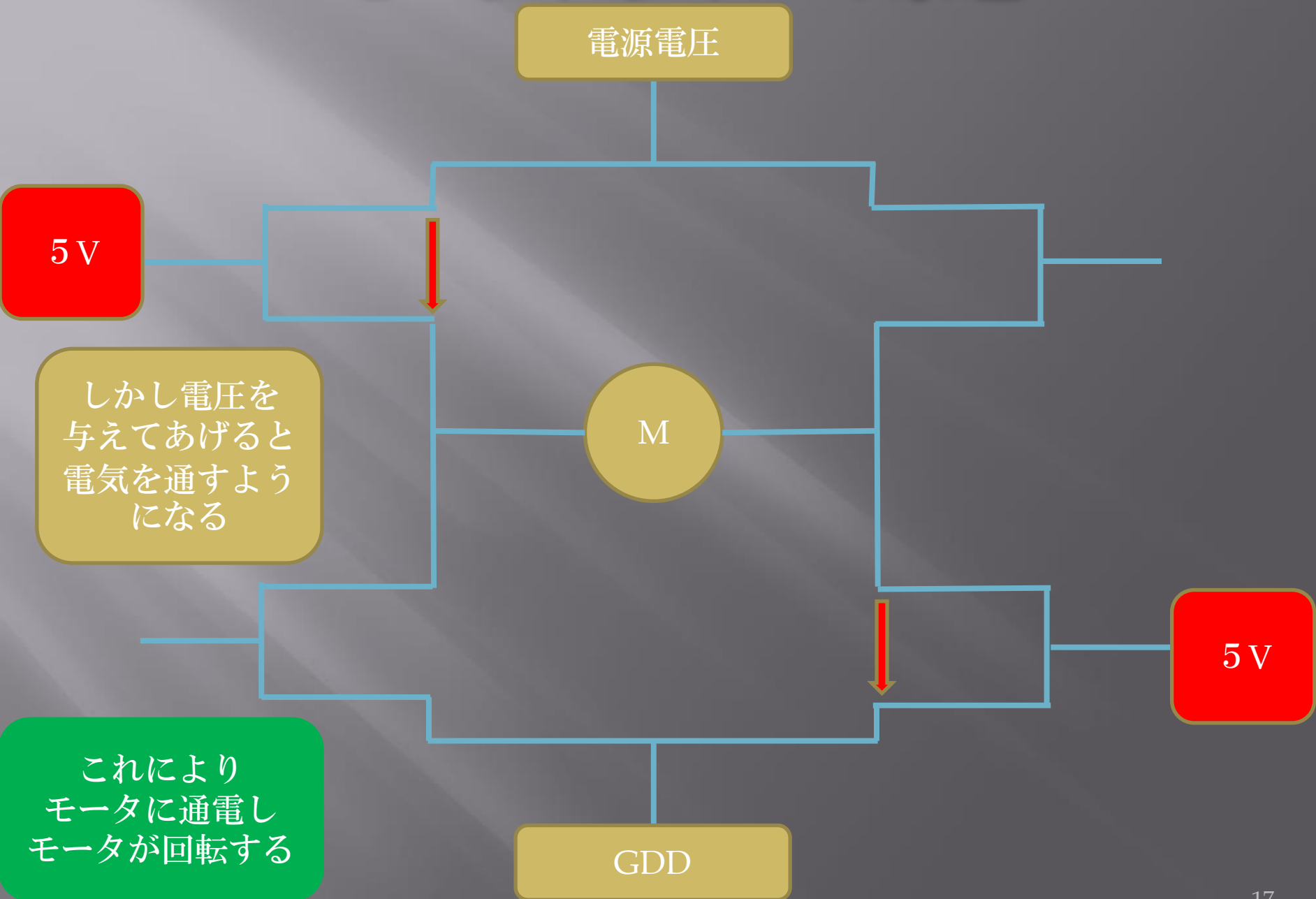

# モータドライバの原理



# モータドライバの原理

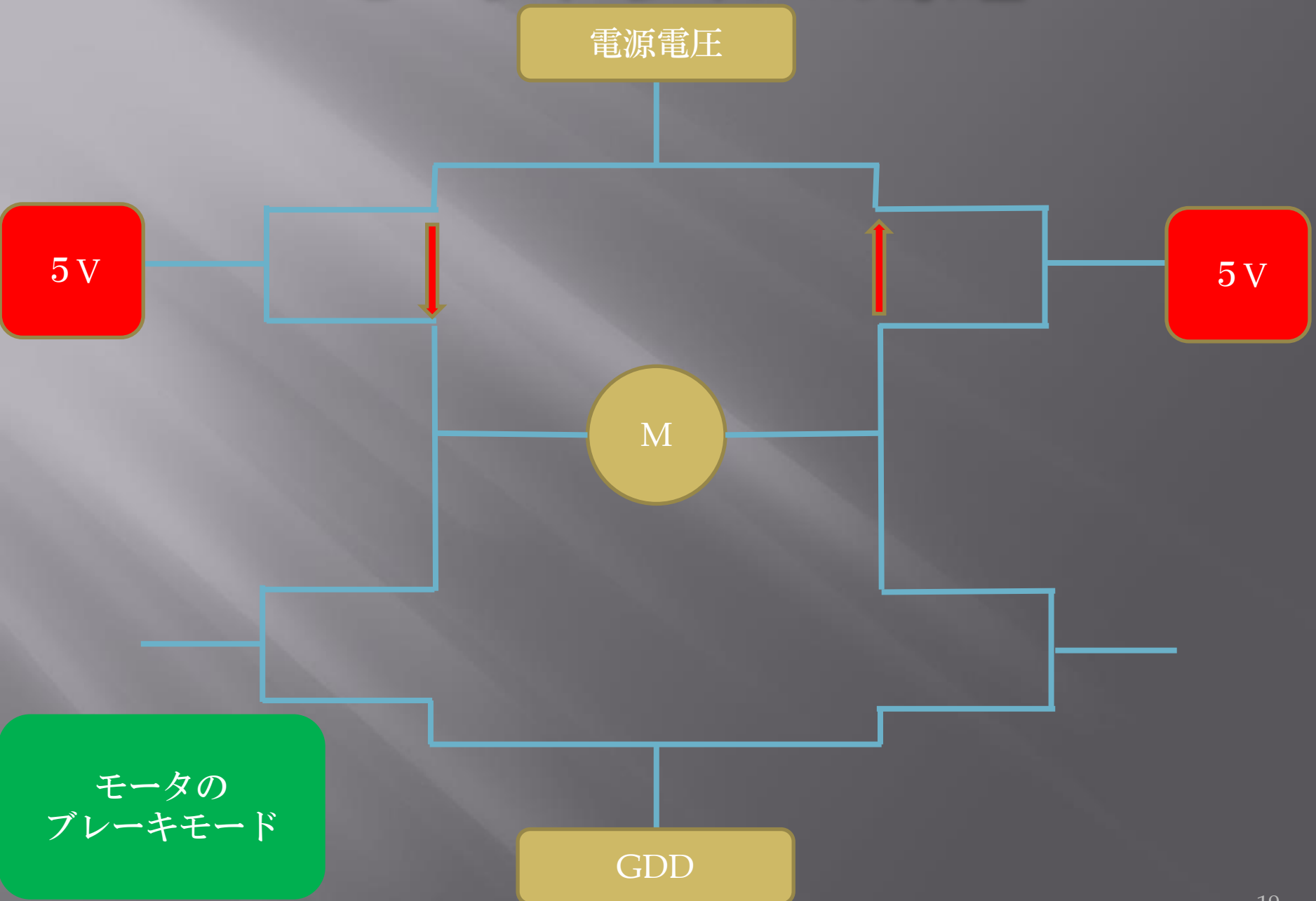

しかし、すべてのモータドライバが同一とは限りません

例) 種類によっては、ブレーキモードがないものも存在しますので注意すること。

今回使用するTA7291Pはどうなっているのか、仕様書を見ていきましょう。

## STEP1 端子の確認

### 端子説明

端子記号	端子番号			端 子 説 明
	P	S/SG	F/FG	
V <sub>CC</sub>	7	2	11	ロジック側電源端子
V <sub>S</sub>	8	6	15	出力側電源端子
V <sub>ref</sub>	4	8	5	制御電源端子
GND	1	5	1	GND
IN1	5	9	7	入力端子
IN2	6	1	9	入力端子
OUT1	2	7	4	出力端子
OUT2	10	3	13	出力端子

P タイプ : ③⑨ピンは NC 端子

S/SG タイプ : ④ピンは NC 端子

F/FG タイプ : ②③⑥⑧⑩⑫⑭⑯ピンは NC 端子

なお F タイプの FIN は、GND にショートすることを推奨します。

## STEP2 ファンクションの確認

### ファンクション

入 力		出 力		モード
IN1	IN2	OUT1	OUT2	
0	0	$\infty$	$\infty$	ストップ
1	0	H	L	CW / CCW
0	1	L	H	CCW / CW
1	1	L	L	ブレーキ

$\infty$ : ハイインピーダンス

注: 入力は" H" アクティブ

#### ブレーキモード

IN1 5V

IN2 5V

#### 正回転

IN1 5V

IN2 0V

#### 逆回転


IN1 0V

IN2 5V



# 74HCT132Eからモータドライバまでの関係性

※ ( ) はそれ以外の組み合わせが存在することを示している

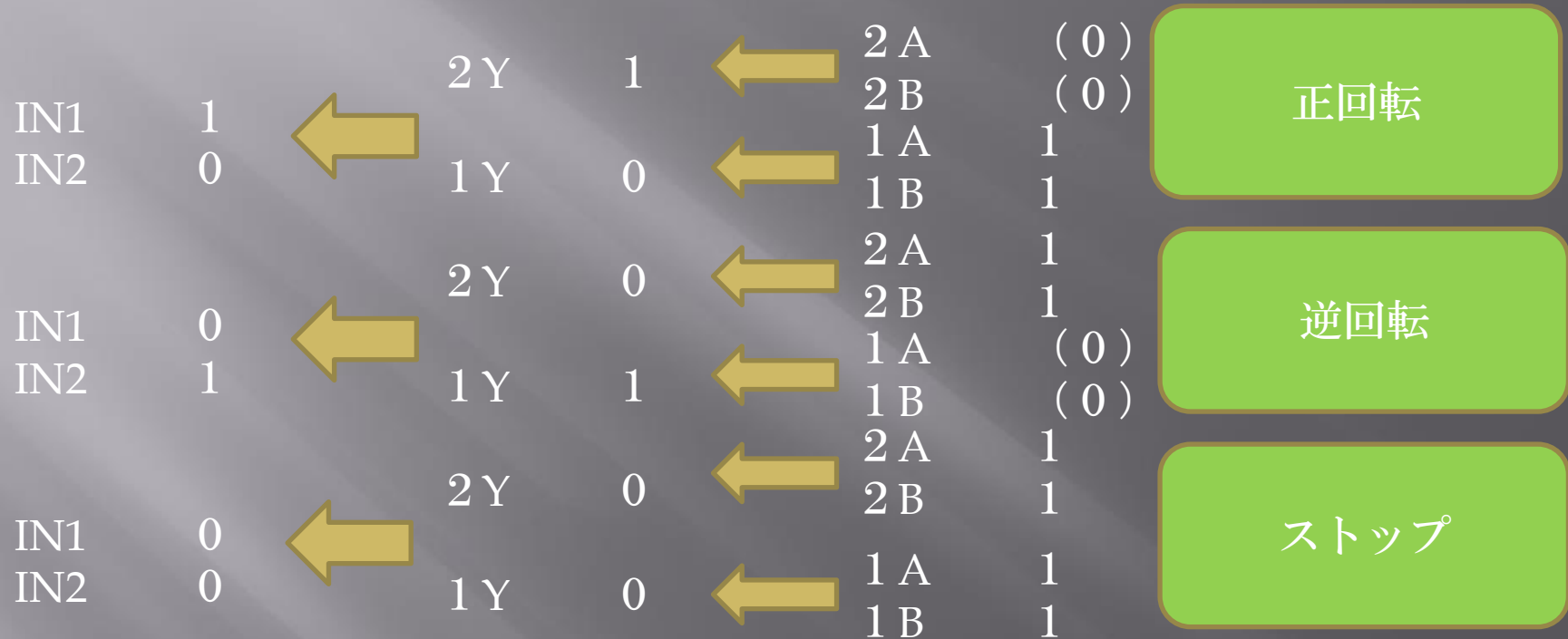

モータドライバ  
入力端子


74HCT132E  
出力端子

74HCT132E  
入力端子


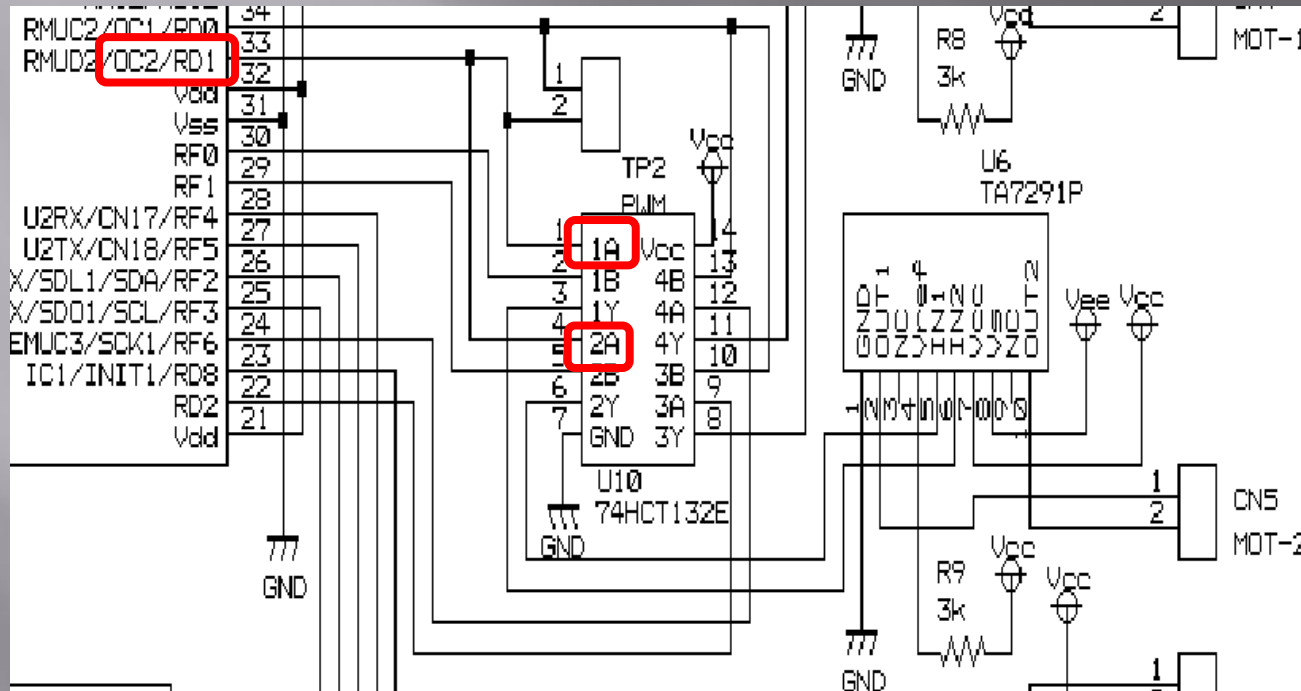
# dsPICから74HCT132Eの関係性

前述したとおり、OutPutCompare 2 を使用した際  
1 Aと 2 Aが1→0 を繰り返す



よってモータの回転を制御するために  
調節すればいいのは 1 B と 2 B

以上で回路の  
説明は終了

## 6. プログラムソース解説

必要なヘッダーファイルをinclude

```
#include "p30F3014.h"  
#include "timer.h"  
#include "outcompare.h"  
#include "lcd.h"
```

# 必要な定数を定義

```
#define PWM_1A_AND_2A LATDbits.LATD1
```

```
#define PWM_1B LATFbits.LATF0
```

```
#define PWM_2B LATFbits.LATF1
```

```
enum MotionType{normal,reverse};
```



今回は  
OutPutCompare2  
を使用しますので  
このピンを直接変更す  
ることはない

# コンフィギュレーション設定

```
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL8);
```

8×10MHz(外部発振機)=  
80MHz(クロック周波数)

```
_FWDT(WDT_OFF);
```

CSW (クロック切り替え) FSCM(クロックのエラー検出)ともにOFF  
(※クロック停止の際の処理→監視もしないし、内部の別クロック源に切り替えもしない)

```
_FBORPOR(PBOR_ON & BORV_20 &  
PWRT_64 & MCLR_EN);
```

ウォッチドッグタイマ無効  
(※特にシステムの監視を行わない場合は、これをOFFとする)

電源ON直後に動作リセット  
電源OFF直後に動作停止  
電源OFFを検知する電圧→2.0V  
電源ON直後のリセットパルス幅→64msec  
MCLRピン→有効

```
_FGS(CODE_PROT_OFF);
```

コードプロテクト→読み出し・書き込みともにOFF

## main文内の説明

```
short MotionType;  
int i;  
float Duty_set[4] = {1,0.75,0.5,0.25,0};
```

デューティ比  
100%  
75%  
50%  
25%  
0%  
をそれぞれ準備

```
TRISD = 0x0000;  
TRISF = 0x0000;
```

```
OpenOC2(OC_IDLE_CON & OC_TIMER2_SRC &
```

アイドルループ内  
動作継続

タイマー2を選択

```
OC_PWM_FAULT_PIN_DISABLE, 0, 0);
```

出力モードを  
PWMに設定

OCxRSレジスタ  
に設定する値

OCxRレジスタ  
に設定する値

# OpenOC関数の詳しい解説

OutPutCompareモジュールはタイマ2かタイマ3のカウンタと、OCxRレジスタかOCxRSレジスタの値を常時比較していて、一致したとき、何らかの出力をOCx端子にするというものです。

- 1) 今回はOCxRレジスタ、OCxRSレジスタともに0に設定しました
- 2) そしてカウンタはタイマー2を使用します。
- 3) PWMモードを指定しているので、OCxRレジスタが比較対象のレジスタとなり、一致によりOCxレジスタはLowに制御されます。さらにタイマが0クリアされるとき、OCx出力がHighに制御される。

OCx出力とは  
OutputCompare出力の略  
つまり今回ではdsPICの  
OC2端子から出力するものを指します

今回はPWMモードで使用するため  
OCxRSレジスタの値は  
意味を持ちません

## main文内の説明（２）


```
//4/80Mhz×64×3125=10msec  
OpenTimer2(T2_ON & T2_GATE_OFF & T2_PS_1_64 &  
            T2_SOURCE_INT,3125-1);
```

これによりOC2出力周期（ON・OFF周期）が0.01秒に決定した

```
MotionType = normal;    // 正回転にセット
```

```
PWM_1B = 1;
```

```
PWM_2B = 0;
```

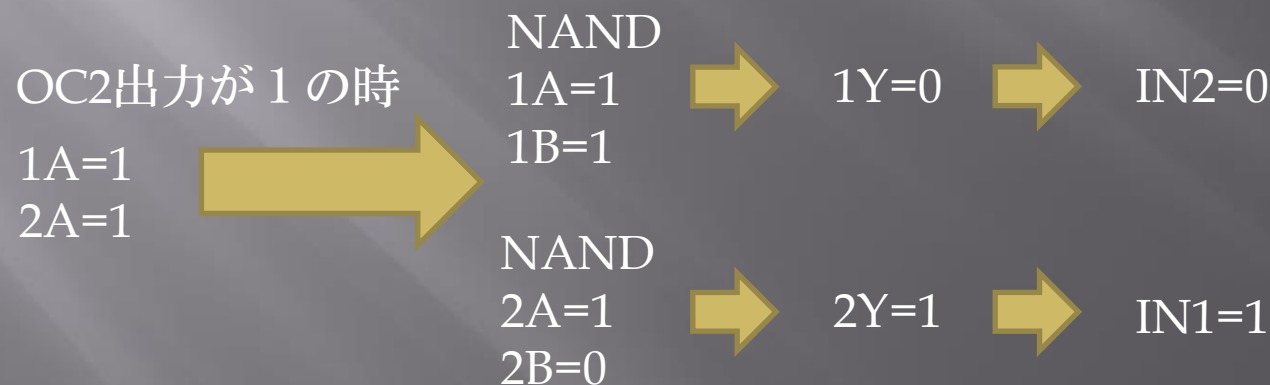

モータは  
正回転する

# 一応ファンクションを参照

## ファンクション

入 力		出 力		モード
IN1	IN2	OUT1	OUT2	
0	0	$\infty$	$\infty$	ストップ
1	0	H	L	CW / CCW
0	1	L	H	CCW / CW
1	1	L	L	ブレーキ


$\infty$ : ハイインピーダンス

注: 入力は" H" アクティブ

正回転している



ではOC2出力が0の時モータは、ちゃんと停止しているのか見ていきましょう

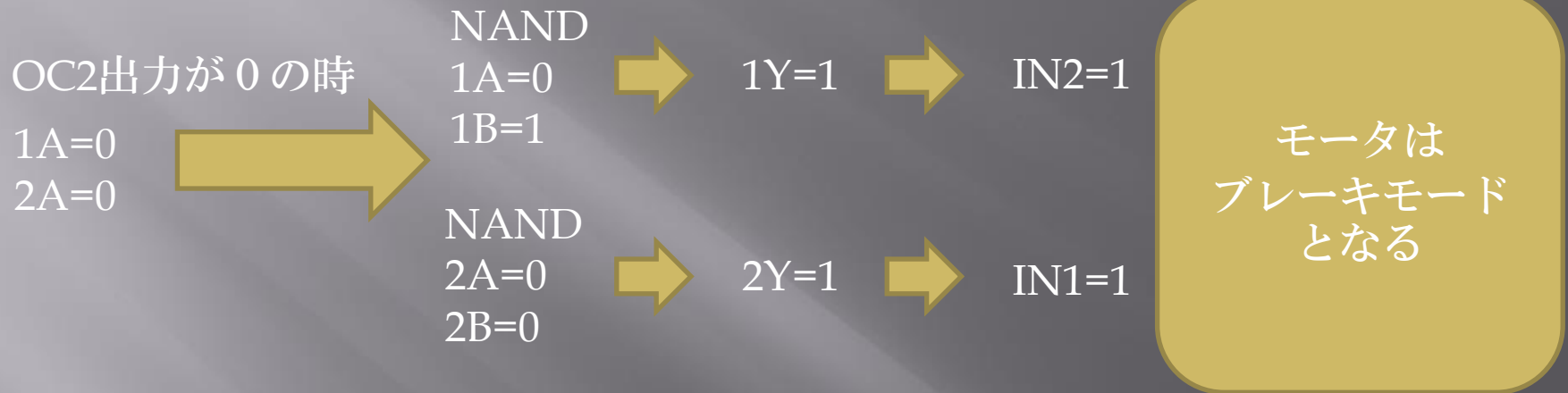

# 一応ファンクションを参照

## ファンクション

入 力		出 力		モード
IN1	IN2	OUT1	OUT2	
0	0	$\infty$	$\infty$	ストップ
1	0	H	L	CW / CCW
0	1	L	H	CCW / CW
1	1	L	L	ブレーキ

$\infty$ : ハイインピーダンス

注: 入力は“H” アクティブ

ブレーキモードになっている

## main文内の説明（３）

```
while(1){  
    for(i=0;i<5;i++){  
        SetDCOC2PWM(3125*Duty_set[i]);  
        machi_msec(1000);  
    }  
  
    if(MotionType == normal){  
        /// 逆回転にセット  
        PWM_1B = 0;  
        PWM_2B = 1;  
        MotionType = reverse;  
    }else{  
        /// 正回転にセット  
        PWM_1B = 1;  
        PWM_2B = 0;  
        MotionType = normal;  
    }  
}
```

// デューティ比の設定

デューティ比を  
100%~0%まで  
段階的に変更する

// つまり逆回転の時


本当に逆回転になってる？

PWM\_1B = 0;  
PWM\_2B = 1;

## が逆回転となる仕組みを解説します

OC2出力が1の時

1A=1  
2A=1

 

NAND

1A=1  
1B=0



1Y=1



IN2=1

NAND

2A=1  
2B=1



2Y=0




IN1=0

モータは  
逆回転する

OC2出力が0の時

1A=0  
2A=0

 

NAND

1A=0  
1B=0



1Y=1



IN2=1

NAND

2A=0  
2B=1



2Y=1



IN1=1

モータは  
ブレーキモード  
となる

# 一応ファンクションを参照

## ファンクション

入 力		出 力		モード
IN1	IN2	OUT1	OUT2	
0	0	$\infty$	$\infty$	ストップ
1	0	H	L	CW / CCW
0	1	L	H	CCW / CW
1	1	L	L	ブレーキ

$\infty$ : ハイインピーダンス

注: 入力は" H" アクティブ

逆回転している

以上によりプログラムの解説を終わります

## 7. 質疑応答

質問はなんでもいいです。

回路図に間違い  
を見つけたので  
報告します！



以上にて発表を終了  
させていただきます。  
ご清聴ありがとうございました。